Disciplina de Circuitos Lógicos

2ª Lista de Exercícios Curso de Engenharia Elétrica UEMG Ituiutaba

https://github.com/mauro-hemerly/UEMG-2019-2

- 1. Circuitos Lógicos Combinacionais: Decodificadores, Multiplexadores, Demultiplexadores
 - (a) Resolver os seguintes exercícios do livro do Tocci 11^a edição, página 571: **9.1**, **9.13**, **9.29**, **9.39** Entregar resolução manuscrita no dia 26/11, **Avaliação Parcial 2**.
- 2. Circuitos Lógicos Sequenciais: Latch e FLip-Flop
 - (a) Resolver os seguintes exercícios do livro do Tocci 11^a edição, página 240: **5.9**, **5.16**, **5.18**, **5.20** Entregar resolução manuscrita no dia 26/11, **Avaliação Parcial 2**.