Disciplina de Circuitos Lógicos

2ª Lista de Exercícios Curso de Engenharia Elétrica UEMG Ituiutaba

https://github.com/mauro-hemerly/UEMG-2019-2

Circuitos Lógicos Sequenciais: Latch e FLip-Flop

Resolver os seguintes exercícios do livro do Tocci 11ª edição, página 240: **B 5.9**, **B 5.16**, **B 5.18**, **B 5.20** Entregar resolução manuscrita no dia 26/11, **Avaliação Parcial 2**.